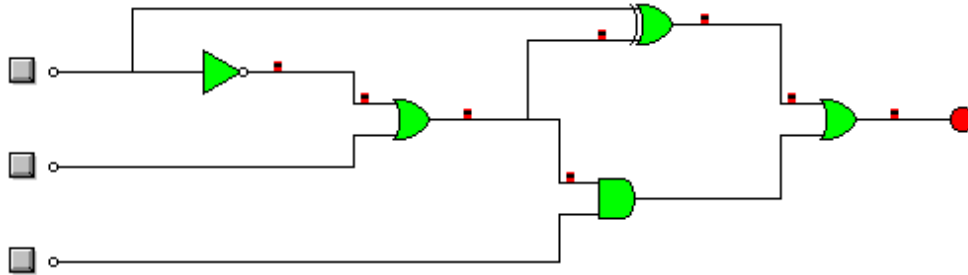


Puertas lógicas



A	B	C	Salida
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Ecuación: $a' \cdot (a' + b) + (a' + b)' + (a' + b) \cdot c$