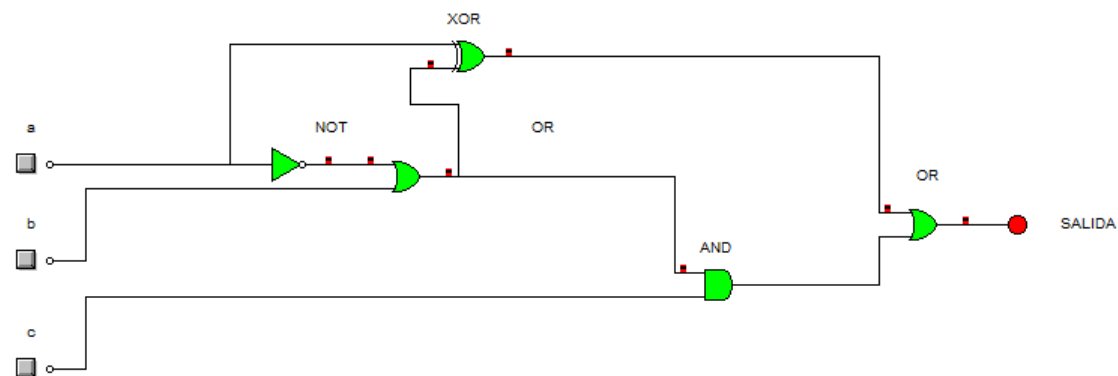


Adrián Nodal Trabajo 1.



| a | b | c | Salida |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 1      |
| 0 | 0 | 1 | 1      |
| 0 | 1 | 0 | 1      |
| 0 | 1 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 0 | 1      |
| 1 | 0 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 0      |
| 1 | 1 | 1 | 1      |

Salida= $\overline{a} \cdot (\overline{a} + b) + (\overline{a} + b) + (\overline{a} + b) \cdot c$