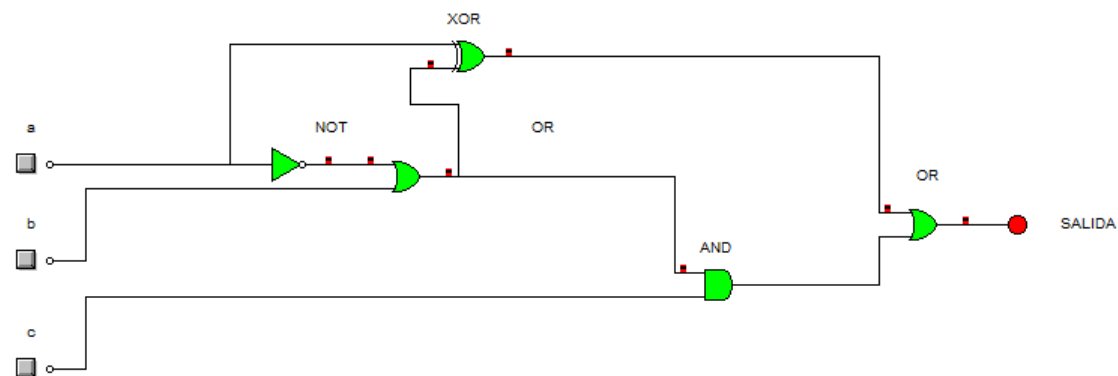


Adrián Nodal Trabajo 1.



a	b	c	Salida
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Salida= $\overline{a} \cdot (\overline{a} + b) + a \cdot (\overline{a} + b) + (\overline{a} + b) \cdot c$